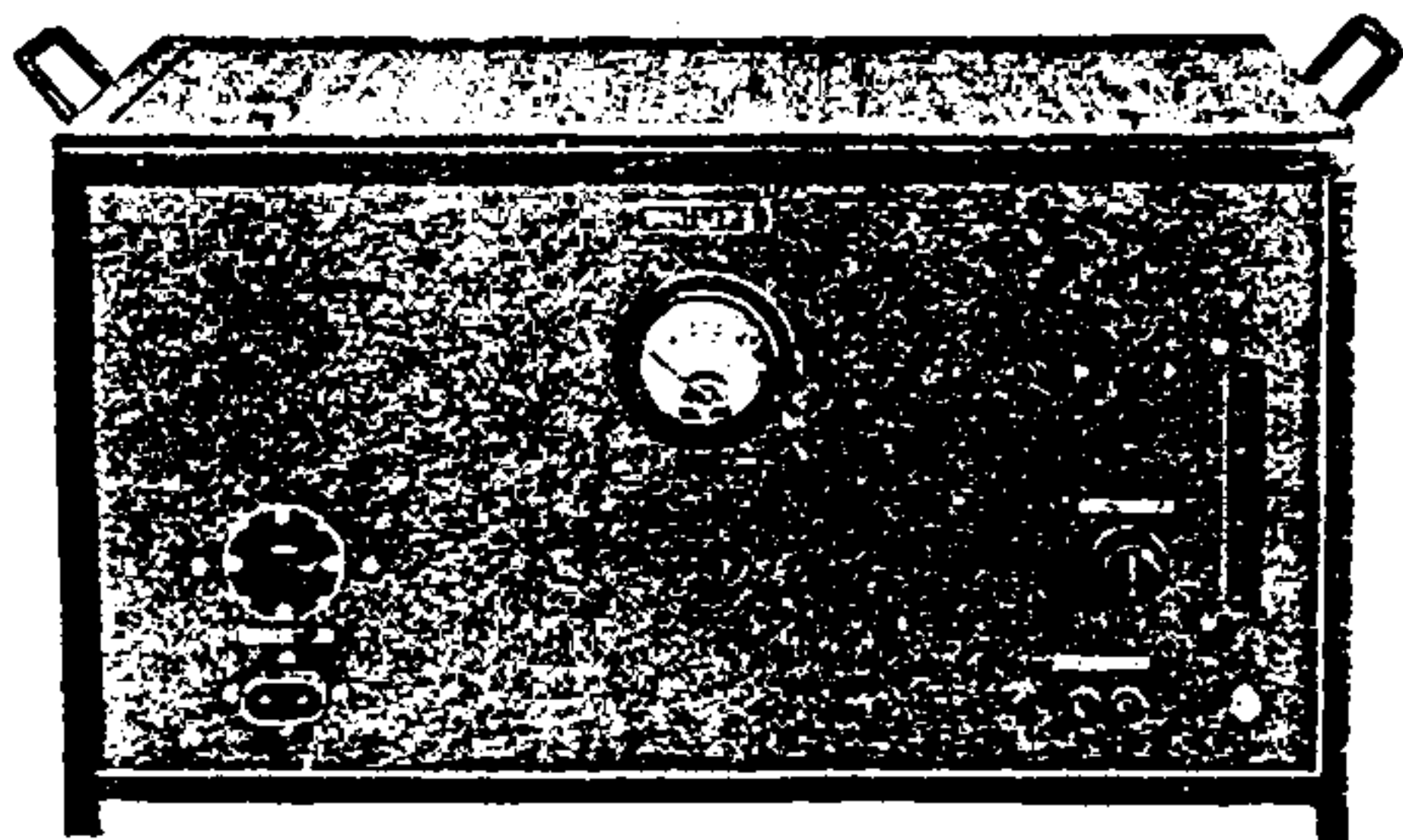


2760	50 Watt versterker voor max. 500 luidsprekers met hooge impedantie, of een klein aantal luidsprekers met lage impedantie; zonder voorversterker. Versterkerlamp: MC 1/50 Gelijkrichtlamp: 2769. Edelgaspatroon: 370. Beveiligingslampje: 2753. Smeltpatronen 2 × 4393 .....	„ 650,—	10
2761	50 Watt versterker voor klein aantal luidsprekers met hooge impedantie; met ingebouwd en ééntraps-voorversterker. Versterkerlampen: F 215 (huls A 35b), MC 1/50. Gelijkrichtlamp 2769. Edelgaspatroon: 370. Beveiligingslampje: 2753. Smeltpatronen 2 × 4393 .....	Fl. 675,—	10, 11
2762	50 Watt versterker voor max. 500 luidsprekers met hooge impedantie, of een klein aantal luidsprekers met lage impedantie; met ingebouwd en ééntraps-voorversterker. Versterkerlampen: F 215 (huls A 35b), MC 1/50. Gelijkrichtlamp: 2769. Edelgaspatroon: 370. Beveiligingslampje 2753. Smeltpatronen 2 × 4393 .....	„ 675,—	10
2763	50 Watt versterker voor klein aantal luidsprekers met hooge impedantie; zonder voorversterker. Versterkerlamp MC 1/50. Gelijkrichtlamp: 2769. Edelgaspatroon: 370. Beveiligingslampje: 2753. Smeltpatronen: 2 × 4393 .....	„ 650,—	10, 11

## PHILIPS 50-WATT VERSTERKER Met dank aan John Koster

Voor grotere localiteiten komt een Philips 50-watt versterker in aanmerking. Soms is het lastig te beoordeelen of een 10-watt of een 50-watt versterker of een nog grotere installatie noodig is; men schrome dan echter niet zich tot den Technischen Dienst Holland der N.V. Philips' Radio om inlichtingen te wenden.

Philips 50-watt  
versterker  
No. 2761/62  
Prijs fl. 675,—  
No. 2760/63  
Prijs fl. 650,—



De meeste café's en restaurants zullen echter op een 50-watt versterkerinstallatie zijn aangewezen. Ook in dancings is een Philips 50-watt versterker zeer populair. De versterking is natuurgetrouw en krachtig, de bediening eenvoudig. Het apparaat wordt in een 4-tal uitvoeringen geleverd, n.l. Nos. 2761 en 2762 met voorversterker, voor gebruik achter den Philips microfoon-gramfoonversterker en de Nos. 2760 en 2763 zonder voorversterker voor gebruik achter een Philips ontvanger of een Philips gramfoonversterker.

In café's, restaurants, dancings enz. gebruikt men meestal versterker No. 2760 en ook wel No. 2762 in combinatie met 3 à 20 Philips electrodynamische luidsprekers, b.v. Nos. 2008/13 of 2068/73.

Bij deze versterkers kan ook met goed succes gebruik gemaakt worden van den Philips electro-dynamischen hoornluidspreker No. 2201.

De Philips 50-watt versterkers zijn eveneens bestemd voor gebruik in radiocentrales en hotels, waar max. 500 luidsprekeraansluitingen noodig zijn. De Nos. 2761 en 2763 zijn geschikt voor gebruik met een 20-tal electro-magnetische luidsprekers zooals Philips Nos. 2007, 2017, 2019 en 2027.

### Toepassingen

Van de buitengewoon talrijke toepassingsmogelijkheden van deze versterkers volgen er hier enkele:

Café's, Restaurants, Clubgebouwen

Scholen, Universiteiten

Radiocentrales, Hotels

Speel-, Wandel-, Theetuinen

Dancings, Bals-champêtre

Zalen (toespraken, muziek)

Venduties, Veilingen

Kerken (accoustiekverbetering)

Bioscopen (muzikale illustratie, foyermuziek)

Sanatoria, Ziekenhuizen, Gestichten, Lighallen

Fabrieken, Wachtkamers

enz.

Voor geluidsfilms worden door de N.V. Philips' Radio speciale installaties geleverd; op aanvraag worden gaarne nadere inlichtingen verstrekt.